



无标题

bbs.38hot.net

作者: laisla

R6871E

AD部分手绘电路，绘完检查过两次，不保证完全正确。

JFET管（模拟开关）没注意型号也没有标N/P沟（反正就是个开关，自己分析下好了）。色环电阻阻值没看（太小了，眼痛）。

电路仅提供做学习和分析用。不打算绘成电子版。

基本分析：U46和U26部分电路负责将输入电压转换成一个电流

U24负责将基准-10V变成12V，U45和U25部分电路负责将12V转换成一个稳定的1.5mA电流

这两个电流由模拟开关切换，对C33冲放电完成积分 其他开关功能请自行分析。

有分析得不对的地方请指出。